

Laboratório 10

Sintetize, na placa, um contador crescente de 4 bits que conta quantas vezes o botão KEY(3) foi pressionado. O switch 0 deve ser usado como enable. O botão KEY(0) deve ser usado como reset assíncrono.

A saída do contador deve ser mostrada no HEX0 em hexadecimal, enquanto os leds vermelhos (de 0 a 3) devem mostrar a versão binária.

Dica: use o KEY(3) como sinal de clock.

Grave o circuito na placa e confira o comportamento do código.

Para entregar: arquivo(s) vhd comprimido em um arquivo zip. Me chame para mostrar a placa funcionando até o fim da aula (vale metade da nota).

Importante: cada pessoa deve fazer o seu próprio código e testá-lo na placa.